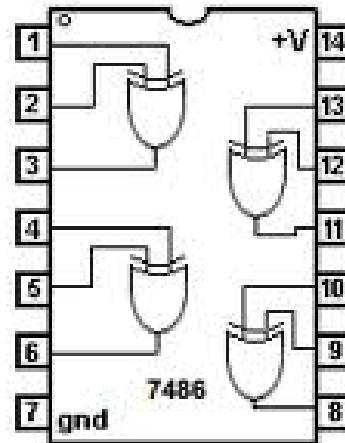




CIRCUITOS INTEGRADOS

Escalas de integración



ESCALA DE INTEGRACIÓN

- SSI (Integración a pequeña escala)
 - 1-9 compuertas
- MSI (Integración a mediana escala)
 - 10-99 compuertas
- LSI (Integración a gran escala)
 - 100-999 compuertas
- VLSI (Integración a muy alta escala)
 - Miles de compuertas
- UVLSI (Integración a ultra alta escala)
 - Millones de compuertas






SSI

Compuerta AND

Connection Diagram

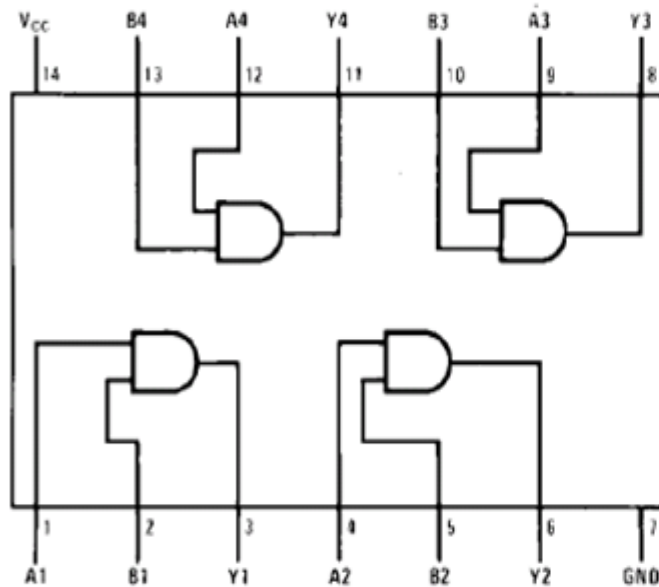

Function Table

$$Y = AB$$

Inputs		Output
A	B	Y
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

H = HIGH Logic Level


L = LOW Logic Level





MSI

74138 (Decodificador de 3 a 8)

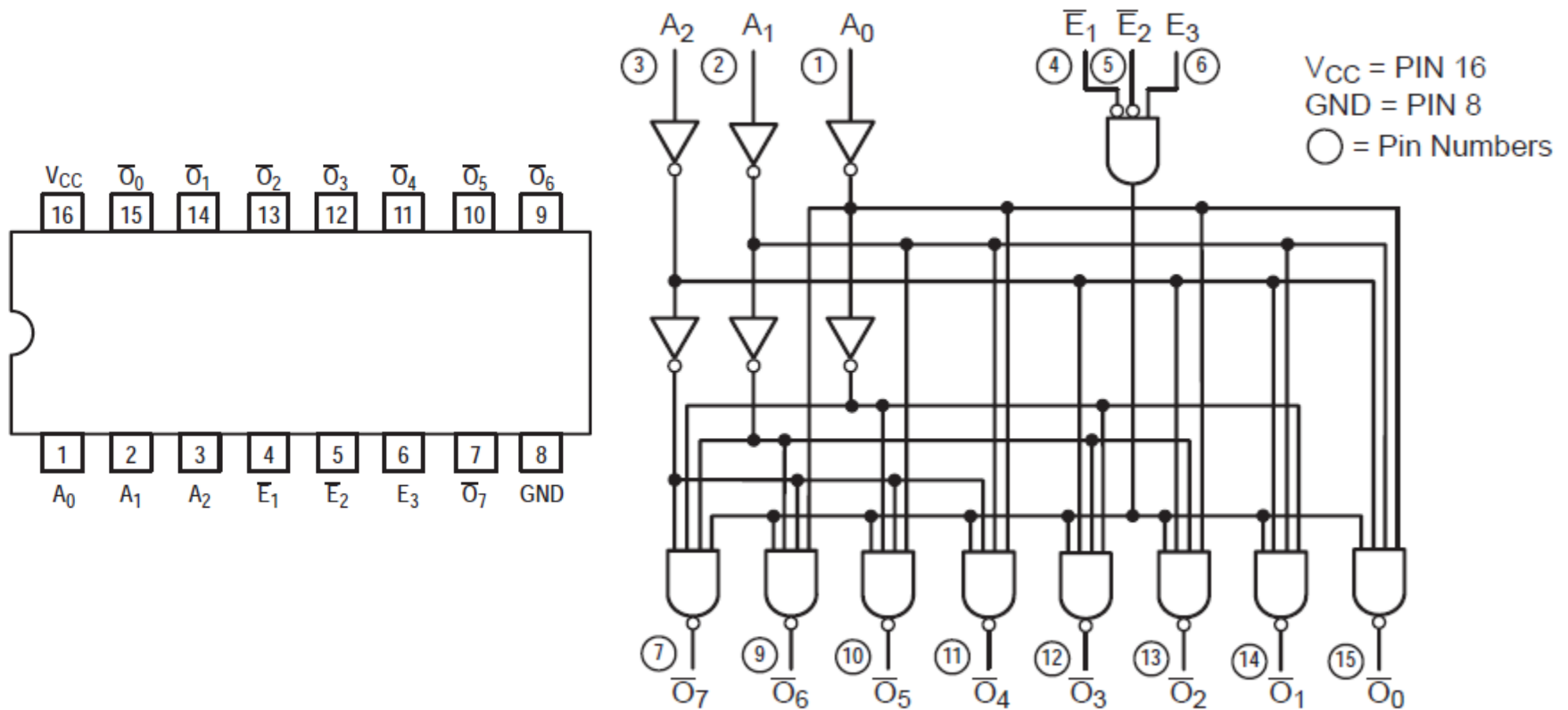



MSI

74138 (Decodificador de 3 a 8)

INPUTS						OUTPUTS							
$\bar{E}_1$	$\bar{E}_2$	E_3	A_0	A_1	A_2	$\bar{O}_0$	$\bar{O}_1$	$\bar{O}_2$	$\bar{O}_3$	$\bar{O}_4$	$\bar{O}_5$	$\bar{O}_6$	$\bar{O}_7$
H	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	L	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	H	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
L	L	H	H	H	L	H	H	H	L	H	H	H	H
L	L	H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

H = HIGH Voltage Level

L = LOW Voltage Level


X = Don't Care






MSI

7483 (Sumador de 4 bits)

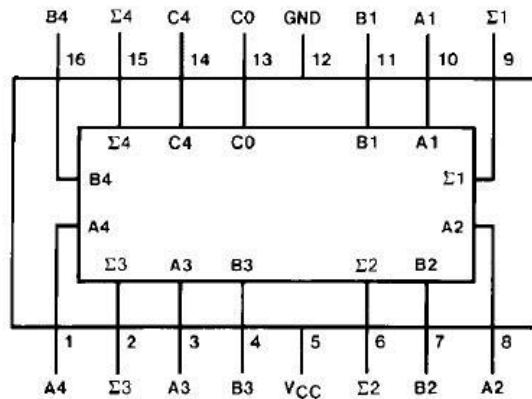

LOGIC DIAGRAM

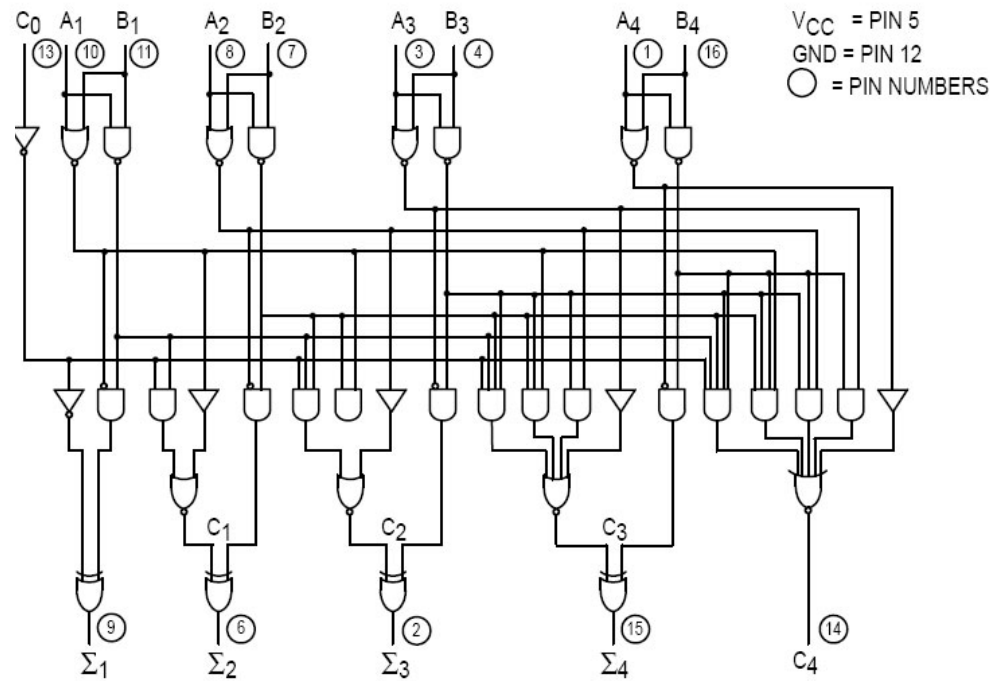



MSI


7483 (Sumador de 4 bits)

Inputs				Outputs					
				When C0 = L			When C0 = H		
				When C2 = L			When C2 = H		
A1 A3	B1 B3	A2 A4	B2 B4	Σ1 Σ3	Σ2 Σ4	C2 C4	Σ1 Σ3	Σ2 Σ4	C2 C4
L	L	L	L	L	L	L	L	H	L
H	L	L	L	H	L	L	L	L	L
L	H	L	L	H	L	L	L	H	L
H	H	L	L	L	H	L	H	H	L
L	L	H	L	L	H	L	H	H	L
H	L	H	L	H	H	L	L	L	H
L	H	H	L	H	H	H	L	L	H
H	H	H	L	L	L	H	H	L	H
L	L	L	H	L	H	L	L	H	L
H	L	L	H	H	H	L	L	L	H
L	H	L	H	L	L	H	L	L	H
H	H	L	H	L	L	H	H	L	H
L	L	H	H	L	L	L	H	L	H
H	L	H	H	H	L	H	L	H	H
L	H	H	H	H	L	H	L	H	H
H	H	H	H	L	H	H	H	H	H



MSI

7485 (Comparador de 4 bits)

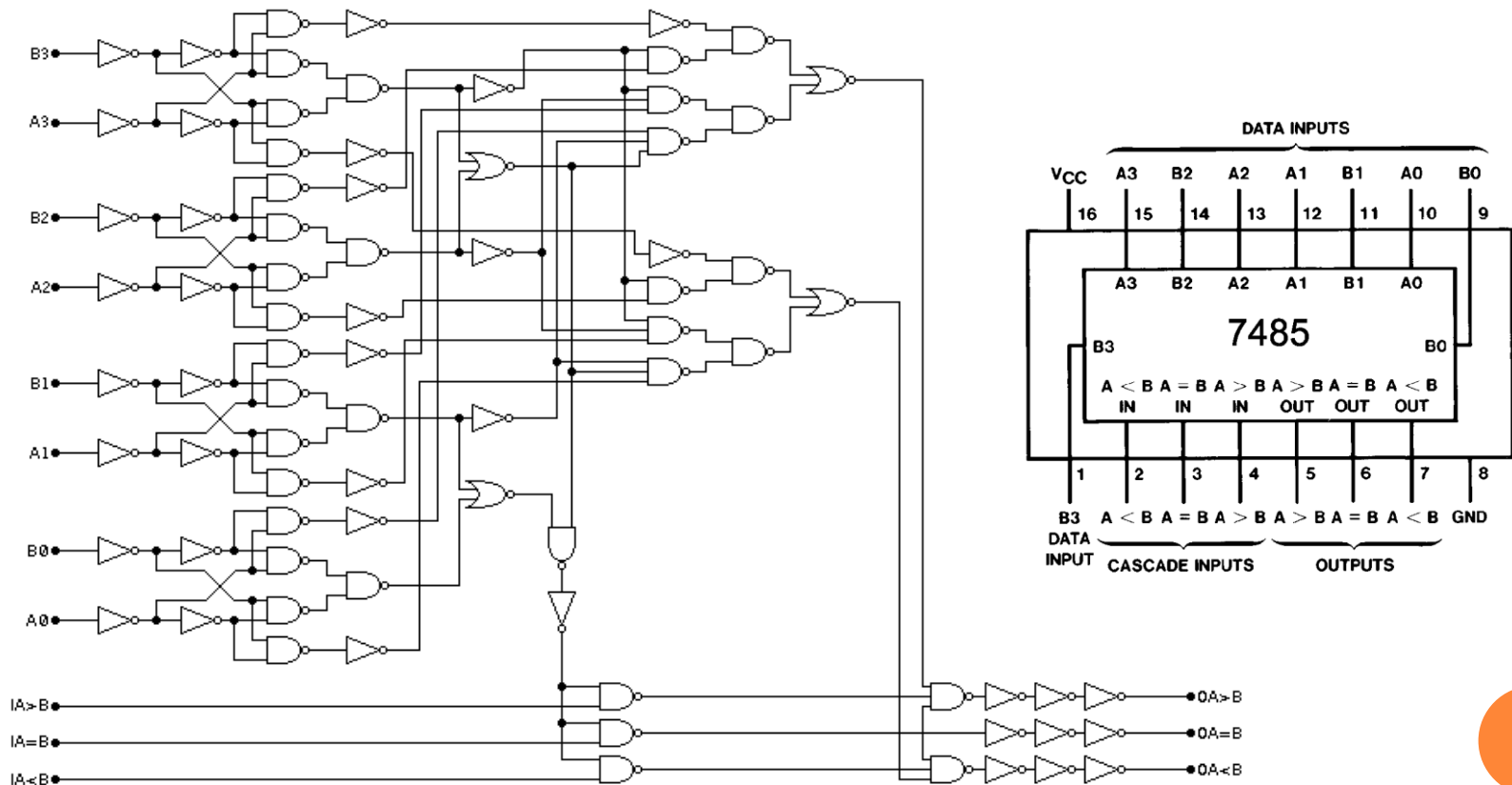



MSI



7485 (Comparador de 4 bits)

A3, B3	A2, B2	A1, B1	A0, B0	A > B	A < B	A = B	A > B	A < B	A = B
A3 > B3	X	X	X	X	X	X	1	0	0
A3 < B3	X	X	X	X	X	X	0	1	0
A3 = B3	A2 > B2	X	X	X	X	X	1	0	0
A3 = B3	A2 < B2	X	X	X	X	X	0	1	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 > B1	X	X	X	X	1	0	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 < B1	X	X	X	X	0	1	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 > B0	X	X	X	1	0	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 < B0	X	X	X	0	1	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	1	0	0	1	0	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	0	1	0	0	1	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	0	0	1	0	0	1
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	X	X	1	0	0	1
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	1	1	0	0	0	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	0	0	0	1	1	0



MSI

- 7447 (Decodificador BCD a 7 segmentos)

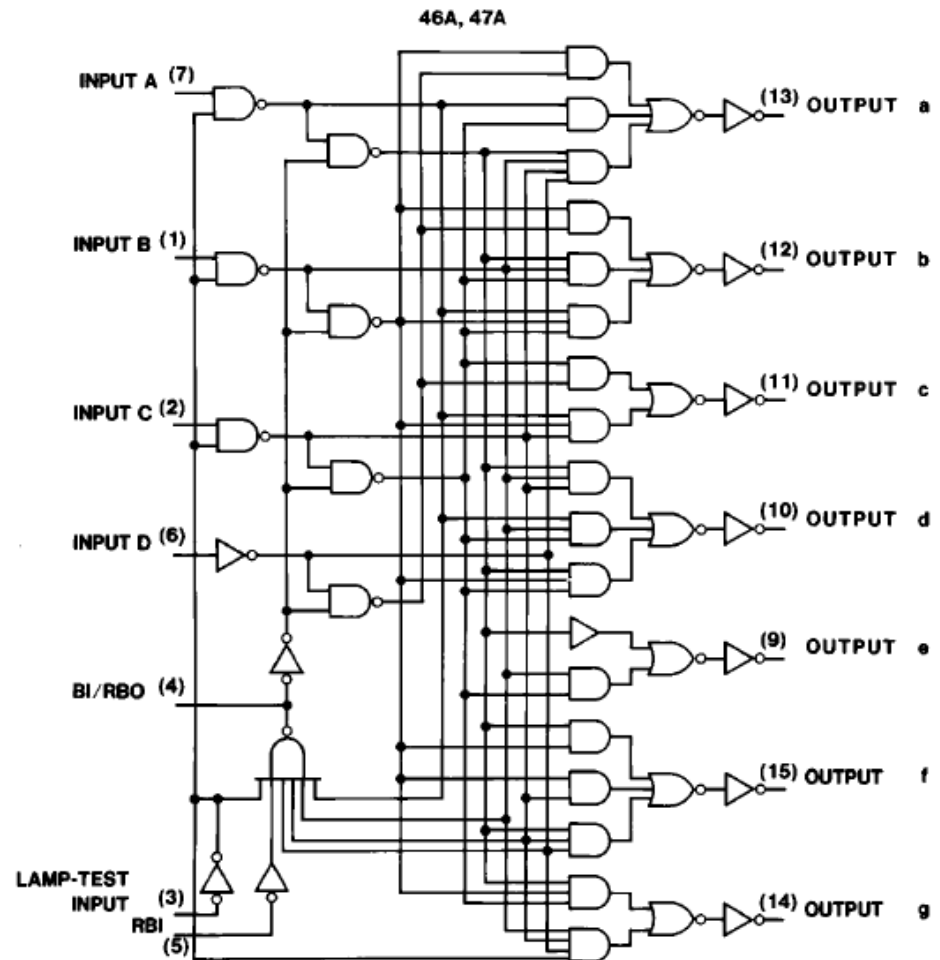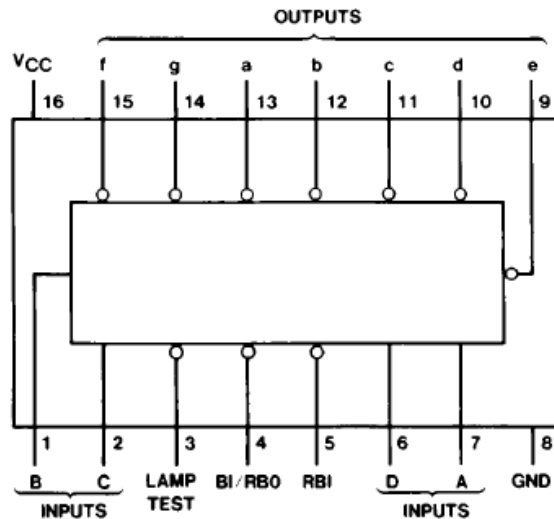



MSI

7447 (Decodificador BCD a 7 segmentos)

Decimal or Function	Inputs						BI/RBO (Note 1)	Outputs						
	LT	RBI	D	C	B	A		a	b	c	d	e	f	g
0	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H
1	H	X	L	L	L	H	H	H	L	L	H	H	H	H
2	H	X	L	L	H	L	H	L	L	H	L	L	H	L
3	H	X	L	L	H	H	H	L	L	L	L	H	H	L
4	H	X	L	H	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L
5	H	X	L	H	L	H	H	L	H	L	L	H	L	L
6	H	X	L	H	H	L	H	H	H	L	L	L	L	L
7	H	X	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H
8	H	X	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L
9	H	X	H	L	L	H	H	L	L	L	H	H	L	L
10	H	X	H	L	H	L	H	H	H	H	L	L	H	L
11	H	X	H	L	H	H	H	H	H	L	L	H	H	L
12	H	X	H	H	L	L	H	H	L	H	H	H	L	L
13	H	X	H	H	L	H	H	L	H	H	L	H	L	L
14	H	X	H	H	H	L	H	H	H	H	L	L	L	L
15	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
BI	X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H
RBI	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
LT	L	X	X	X	X	X	H	L	L	L	L	L	L	L







DISPOSITIVOS USUALES

- Display de 7 segmentos

Common Cathode

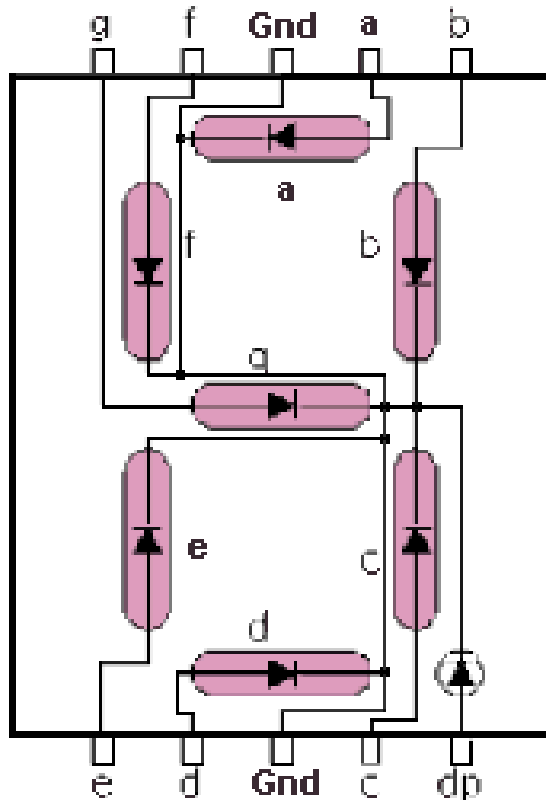

Common Anode

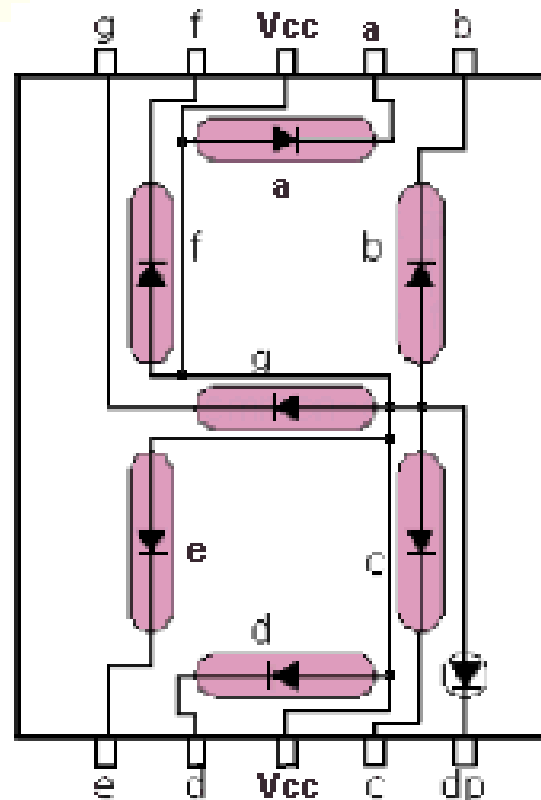



DISPOSITIVOS USUALES

○ Dipswitch

