

MULTIPLICADOR BINARIO

Unidad IV

MULTIPLICADOR BINARIO

- Circuito combinacional que realiza la operación aritmética básica de multiplicación. Se realiza de manera similar a la operación aritmética en decimal.

$$\begin{array}{r} a_1 \quad a_0 \\ \times \quad b_1 \quad b_0 \\ \hline a_1b_0 \quad a_0b_0 \\ + \quad a_1b_1 \quad a_0b_1 \\ \hline m_3 \quad m_2 \quad m_1 \quad m_0 \end{array}$$



DISEÑO (TRADICIONAL)

- 2 bits

a₁	a₀	b₁	b₀	m₃	m₂	m₁	m₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

DISEÑO POR PRODUCTOS PARCIALES

- Dos bits

$$\begin{array}{r}
 & a_1 & a_0 \\
 & \times & b_1 & b_0 \\
 \hline
 & a_1b_0 & a_0b_0 \\
 + & a_1b_1 & a_0b_1 \\
 \hline
 m_3 & m_2 & m_1 & m_0
 \end{array}$$

